

- Bezpośredni montaż na szynie 35 mm wg EN 50022
- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: **CE**
- Wymiary i schematy połączeń przełączników DELTA 6 - patrz strona 23.



Typ przełącznika

D6DE

D6DR

Obwód wyjściowy

ilość i rodzaj zestyków	1P - przełączny	
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii	AC1	5 A / 250 V AC
	DC1	5 A / 24 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A (obciążenie rezystancyjne)	

Obwód wejściowy - sterujący

Napięcie znamionowe	50/60 Hz AC	230 V (+A1/-A2) ②	230 V (+A1/-A2) ② ④
	AC: 50/60 Hz AC/DC	24 V (+A1/-A2) ②	24 V (+A1/-A2) ② ④
Roboczy zakres napięcia zasilania	0,85 < U _n < 1,1 24 V AC, 230 V AC 0,9 < U _n < 1,1 24 V DC		
Znamionowy pobór mocy	8,0 VA / 1,3 W 230 V AC 1,5 VA / 1,0 W 24 AC/DC		
Zakres częstotliwości zasilania	48...63 Hz		

Dane izolacji

Kategoria przepięciowa	I wg PN-EN 60664-1
------------------------	--------------------

Pozostałe dane

Trwałość łączeniowa	≥ 10 ⁶ 1 000 VA obciążenie rezystancyjne
• w kategorii AC1	
Trwałość mechaniczna (cykle)	≥ 10 ⁷
Wymiary (a x b x h)	64 x 22,5 x 70 mm
Temperatura otoczenia	-25...+55 °C
• pracy	
Stopień ochrony obudowy	IP40

Dane obwodu odmierzenia czasu

Funkcje ①	E	R ③
Wybór funkcji	—	—
Zakresy czasowe	1 s; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d	1 s; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d
Nastawa czasu	wybór pokrętkiem	
Dokładność nastawienia	≤ 0,5% ⑤	
Powtarzalność	± 0,5%	
Wpływ temperatury	± 0,01% / °C	
Czas regeneracji	75...90 ms	
Wyświetlanie	dioda LED zielona - zasilanie U _n dioda LED zielona migająca - odmierzanie czasu T dioda LED żółta - stan przełącznika R	



D6DA



D6DM



D6DI

1P - przełączny		
5 A / 250 V AC		
5 A / 24 V DC		
5 A (obciążenie rezystancyjne)		
110-230 V (+A1/-A2) ② ④ 24 V (+A1/-A2) ② ④	110-230 V (+A1/-A2) ② 24 V (+A1/-A2) ② 0,85 < U _n < 1,1 24 V AC, 230 V AC 0,9 < U _n < 1,1 24 V DC	110-230 V (+A1/-A2) ② 24 V (+A1/-A2) ②
8,0 VA / 1,3 W 230 V AC 1,5 VA / 1,0 W 24 AC/DC	2,0 VA / 1,0 W 110 V AC 8,0 VA / 1,3 W 230 V AC 1,5 VA / 1,0 W 24 AC/DC	2,0 VA / 1,0 W 110 V AC 8,0 VA / 1,3 W 230 V AC 1,5 VA / 1,0 W 24 AC/DC
48...63 Hz		
III wg PN-EN 60664-1	I wg PN-EN 60664-1	I wg PN-EN 60664-1
≥ 10 ⁵ 1 000 VA obciążenie rezystancyjne ≥ 3 x 10 ⁶	≥ 4 x 10 ⁵ 1 000 VA obciążenie rezystancyjne ≥ 3 x 10 ⁷	≥ 10 ⁵ 1 000 VA obciążenie rezystancyjne ≥ 3 x 10 ⁷
64 x 22,5 x 70 mm		
-25...+55 °C		
IP40		
A	E, Wu, Bp, R, Ws, Wa, Es, Wt ③	li - zmostkowane zaciski A1-B2 lp - bez mostkowania
–	wybór pokrętkiem	poprzez mostkowanie zacisków
wersja 3 minutowa: 1 s; 10 s; 1 min.; 3 min	1 s; 10 s; 1 min.; 10 min.;	1 s; 10 s; 1 min.; 10 min.;
wersja 10 minutowa: 1 s; 10 s; 1 min.; 10 min.	1 h; 10 h; 1 d; 10 d	1 h; 10 h; 1 d; 10 d
wybór pokrętkiem		
≤ 2% ⑤	≤ 0,5% ⑤	≤ 0,5% ⑤
-2...+8% ⑤	± 0,5%	± 0,5%
± 0,01% / °C		
500 ms	100 ms	100 ms
dioda LED zielona - zasilanie U _n dioda LED zielona migająca - odmierzenie czasu T dioda LED żółta - stan przełącznika R		


① Opis funkcji czasowych - patrz strony 24-25.

② **Zmiany napięcia zasilania** dokonujemy poprzez przełączenie czerwonego przełącznika umieszczonego u dołu bocznej ścianki przełącznika. Pozycja przełącznika odpowiadająca danemu napięciu pokazana została na rysunku obok. Należy zwrócić szczególną uwagę przy przełączaniu na pozycję dolną, odpowiadającą napięciu zasilania 110-230 V AC lub 230 V AC. Przełącznik powinien zostać maksymalnie odciągnięty w dół, z wyraźnym odczuwalnymi oznakami przełączenia. Nieodpowiednie załączenie przełącznika napięcia prowadzi do trwałego uszkodzenia przełącznika.


③ **Zestyk sterujący S jest obciążalny**, tzn. można do niego podłączyć obciążenie równoległe o następujących parametrach: minimalne obciążenie równoległe 1,0 VA lub 0,5 W, napięcie na zaciskach B1-A2 (A3) musi stanowić przynajmniej 90% napięcia zasilania, długość przewodu A1-B1: 10 m lub pojemność mniejsza niż 10 nF, rezystancja większa niż 1 MW (zestyk S otwarty). Prąd upływu (obciążenie równoległe) przy otwartym zestyku sterującym S wynosi około 2 mA.

④ Minimalny okres podania napięcia zasilania wynosi 2 sekundy.

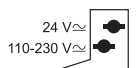
⑤ Liczona od końcowych wartości zakresów.




Wymiary - przekaźniki DELTA 12, DELTA 6, OCTO

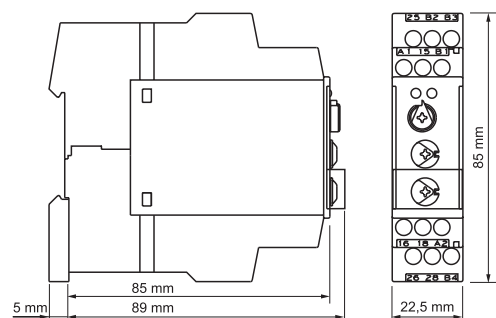


DELTA 12
2P - przełączne

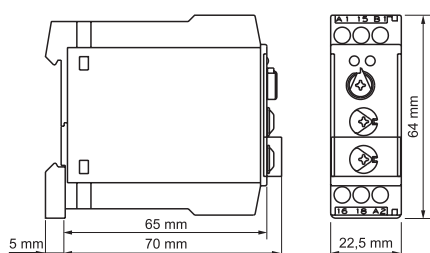

DELTA 6
1P - przełączny

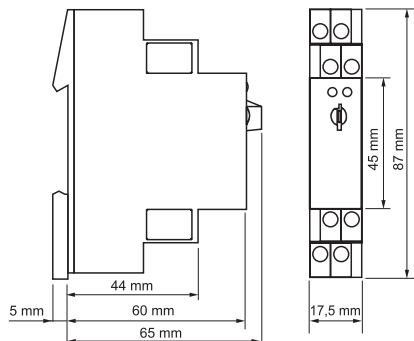


OCTO, jednomodułowe
1P - przełączny

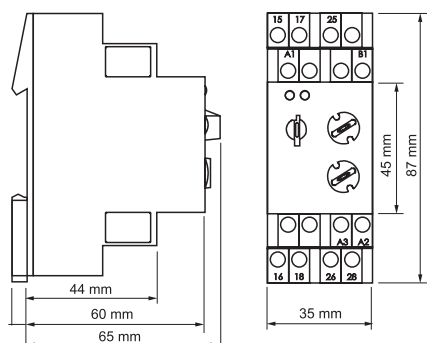


OCTO, dwumodułowe
2P - przełączne

Schematy połączeń


- przekaźniki DELTA 12, DELTA 6, OCTO

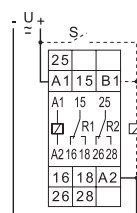


D12DM

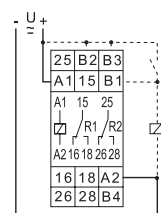


D12DI

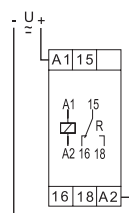


D6DE
D6DA

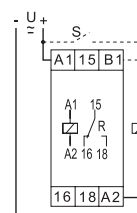


D6DR
D6DM

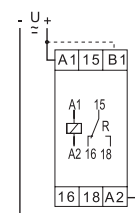


D6DI

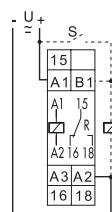


ODM1 110-230V AC
OM1
OZM1

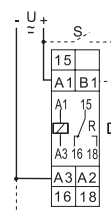


ODM1 24V AC/DC

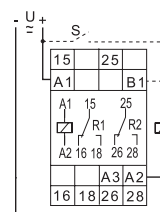


ODM3 110-230V AC
OM3

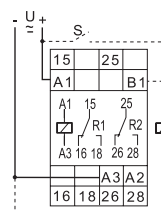


ODM3 24V AC/DC

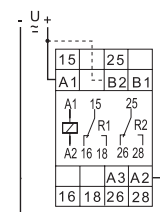


OD13 110-230V AC

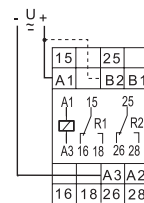

OD13 24V AC/DC

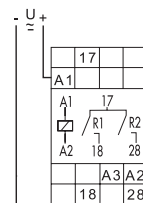


ODS3 110-230V AC

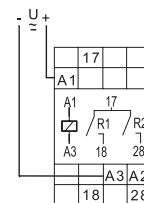


ODS3 24V AC/DC

E - opóźnione zadziałanie

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R zadziała i jest w położeniu pracy do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

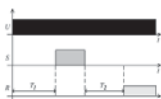E(S) - opóźnione zadziałanie z zatrzymaniem odmierzenia czasu


Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Jeżeli zostanie załączony zestyk sterujący S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas załączenia zestyku sterującego S. Po rozłączeniu zestyku sterującego S następuje dalsze odmierzenie czasu T ($T=T_1+T_2$). Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R zadziała i jest w położeniu pracy do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

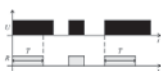Wu - odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.


Wu(S) - odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T z zatrzymaniem odmierzenia czasu

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie nastawionego czasu T. Jeżeli zostanie załączony zestyk sterujący S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas załączenia zestyku sterującego S. Po rozłączeniu zestyku sterującego S następuje dalsze odmierzenie czasu T ($T=T_1+T_2$). Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.

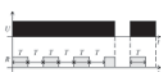Bi - praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T, z równoczesnym załączeniem przełącznika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego


i rozpoczyna się ponowne odmierzenie czasu T. Po odmierzeniu czasu T rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

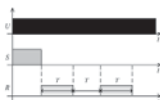Bi(S) - praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania załączana zestykiem sterującym S


Napięcie zasilania U jest załączone. Po otwarciu zestyku sterującego, który wcześniej został zamknięty, rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T, z równoczesnym zadziałaniem przełącznika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy wraca do stanu początkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a po jego odmierzeniu przełącznik wykonawczy ponownie zadziała. Cykle są powtarzane do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

Bp - praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy

Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu tego czasu następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R i rozpoczyna się ponowne odmierzenie czasu T. Po odmierzeniu tego czasu przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

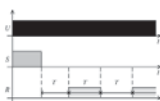Bp(S) - praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy załączana zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U jest załączone. Po otwarciu zestyku sterującego, który wcześniej został zamknięty, rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R na czas T, a po jego odmierzeniu przełącznik wraca do stanu początkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a następnie ponownie przechodzi w stan zadziałania na kolejny czas T. Cykle są powtarzane do chwili, gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte.

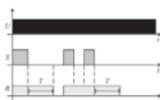R - opóźnione odpadanie sterowane zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje

natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R. Po otwarciu zestyku sterującego S rozpoczyna się odmierzenie nastawionego czasu T. Po upływie czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Jeśli zestyk sterujący S zostanie powtórnie zamknięty nawet przed upływem czasu T, odmierzony wcześniej czas jest kasowany, a po otwarciu S następuje ponowne odmierzenie czasu nastawionego T.

Ws - odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T sterowane zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Podczas odmierzenia czasu T zestyk sterujący S może być zamykany i otwierany bez wpływu na przełącznik wykonawczy R. Dopiero po upływie czasu T zamknięcie S spowoduje ponowne zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odliczanie czasu T.


Wa - odmierzenie czasu odpadania sterowane zestykiem sterującym S

Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Zamknięcie styku sterującego S nie powoduje odmierzenia zwłoki czasowej i zadziałania przełącznika wykonawczego R. Dopiero otwarcie zestyku sterującego S powoduje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i rozpoczęcie odmierzenia nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego. Podczas odmierzenia czasu T zestyk S może być zamykany i otwierany bez wpływu na przełącznik wyjściowy. Dopiero po upływie czasu T zamknięcie i otwarcie S spowoduje ponowne zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odliczanie czasu T.

Es - opóźnione zadziałanie sterowane zestykiem sterującym S


Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje odmierzenie nastawionego czasu T, po którym zostaje załączony przełącznik wykonawczy R i pozostaje w tej pozycji aż do otwarcia styku sterującego S. Jeśli czas zamknięcia S jest krótszy od nastawionego czasu T, przełącznik R nie zadziała.

PWM - modulacja szerokości impulsów

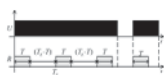


Po podaniu zasilania przełącznik wykonawczy łączy się na nastawiony czas T , a następnie wyłącza się na pozostały okres brakujący do pełnej wartości nastawionego zakresu T_z .

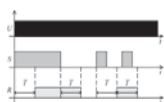EsA - opóźnione załączanie i wyłączanie sterowane zestykiem sterującym S



Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po zamknięciu zestyku sterującego S następuje odmierzenie nastawionego czasu T , po którym zostaje załączony przełącznik wykonawczy R . Po otwarciu zestyku sterującego S następuje ponowne odmierzenie nastawionego czasu T , po którym zostaje wyłączony przełącznik wykonawczy R . Jeśli czas zamknięcia zestyku sterującego S jest krótszy od nastawionej zwłoki czasowej T to przełącznik wykonawczy R zadziała po upływie nastawionej zwłoki i zadziałanie będzie trwało przez czas T . W czasie zadziałania przełącznika wykonawczego R zamknięcia zestyku sterującego S nie wpływają na realizowaną funkcję.

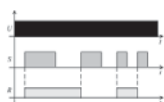B - praca cykliczna sterowana zestykiem S



Każde zamknięcie zestyku sterującego S powoduje zmianę stanu przełącznika wykonawczego na przeciwny (cecha przełącznika bistabilnego).

A - opóźnione odpadanie po zaniku napięcia zasilania U



Po załączeniu napięcia zasilania U następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R . Gdy napięcie zasilania U zostanie zdjęte, następuje odmierzenie nastawionego czasu t . Po odmierzeniu nastawionego czasu t , przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.

Wt - nadzorowanie przestoju (bezbruchu)



Po przyłożeniu napięcia zasilania U następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R bez względu na stan zestyku sterującego S . Zamknięcie zestyku


sterującego S powoduje natychmiastowe odliczanie czasu nastawionego t . Jeżeli następne zamknięcie zestyku S nastąpi przed upływem czasu t , spowoduje to skasowanie czasu już odmierzonego i ponowne odliczanie czasu nastawionego t . Po upływie nastawionego czasu t przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego, a następne zmiany położenia zestyku sterującego S nie będą miały wpływu na działanie przełącznika wykonawczego R . Ponowne zadziałanie przełącznika R może być wywołane jedynie poprzez wyłączenie i ponowne załączenie napięcia zasilania U .

E+R - opóźnione zadziałanie, opóźnione opadanie



Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po załączeniu zestyku sterującego S następuje odmierzenie nastawionego czasu zwłoki $T1$. Po odmierzeniu czasu zwłoki $T1$, zostaje załączony przełącznik wykonawczy R na czas załączenia zestyku sterującego S . Po wyłączeniu zestyku sterującego S , następuje odmierzenie czasu opóźnienia $T2$, po którym zostaje wyłączony przełącznik wykonawczy R . Jeżeli podczas odmierzenia $T1$ zestyk sterujący S zostanie wyłączony, to czas $T1$ zostanie skasowany, a przełącznik wykonawczy R nie zostanie załączony. Po załączeniu zestyku sterującego S ponownie zostanie odmierzony czas $T1$. Jeżeli podczas odmierzenia czasu $T2$ zostanie załączony zestyk sterujący S , czas $T2$ zostanie skasowany, a przełącznik wykonawczy R pozostanie nadal załączony.

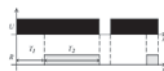E+Wu - opóźnione zadziałanie, odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T



Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu $T1$. Po upływie czasu $T1$ następuje natychmiastowe zadziałanie przełącznika wykonawczego R i odmierzenie czasu $T2$. Po odmierzeniu nastawionego czasu $T2$, przełącznik wykonawczy R powraca do położenia początkowego.


E+Ws - opóźnione zadziałanie, odmierzenie nastawionego czasu zadziałania T sterowane zestykiem sterującym S



Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przełącznika czasowego w sposób ciągły. Po załączeniu zestyku sterującego S następuje odmierzenie nastawionego czasu zwłoki

$T1$. Po odmierzeniu czasu zwłoki $T1$, zostaje załączony przełącznik wykonawczy R na czas $T2$, po upływie którego przełącznik wykonawczy R zostanie wyłączony mimo załączonego zestyku sterującego S .

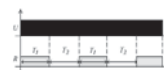li - praca cykliczna rozpoczynająca się od zadziałania, o dwóch niezależnych czasach $T1$ i $T2$



Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu $T1$ z równoczesnym załączeniem przełącznika wykonawczego R . Po odmierzeniu tego czasu przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się odmierzenie czasu $T2$. Po odmierzeniu tego czasu rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

lp - praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy, o dwóch niezależnych czasach $T1$ i $T2$



Po załączeniu napięcia zasilania U następuje odmierzenie nastawionego czasu $T1$. Po odmierzeniu tego czasu następuje zadziałanie przełącznika wykonawczego R i rozpoczyna się odmierzenie czasu $t2$. Po odmierzeniu tego czasu przełącznik wykonawczy R wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się następny cykl działania przełącznika. Działanie przełącznika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

S - rozruch silnika gwiazda-trójkąt



Po załączeniu napięcia zasilania U następuje zamknięcie zestyku wykonawczego RY na czas nastawiony $T1$ (czas rozruchu przy połączeniu w gwiazdę). Po upływie czasu $t1$ zestyk RY zostaje otwarty i rozpoczyna się odmierzenie zwłoki czasowej $T2$, po upływie której załączony jest zestyk RA .

ON / OFF - stałe załączenie / wyłączenie

Funkcje dostępne w przełącznikach TR4N. Wybór funkcji ON lub OFF następuje za pomocą potencjometru TIME. W trybie pracy ON przez cały czas zestyki zwierne są zamknięte, natomiast w trybie pracy OFF są otwarte. Przy funkcjach tych nie ma znaczenia położenie potencjometru FUNC oraz nastawiony czas odmierzenia. Tryb stałego załączenia lub wyłączenia znajdują zastosowanie przy kontroli pracy przełącznika czasowego w układzie elektrycznym.

U - napięcie zasilania; R - stan wyjścia przełącznika; S - stan zestyku sterującego; T - czas odmierzany; T_z - wartość nastawionego zakresu; t - oś czasu